

EE16A: Homework 6

Circuit Analysis

```
In [1]: import numpy as np
```

(a)

```
In [8]: Vs = 5
Is = 2
R1 = 2
R2 = 2
R3 = 4
a = np.array([[0, 1, 0, 0, 0, 0],
               [1, -1, -1, 0, 0, 0],
               [-R1, 0, 0, 1, -1, 0],
               [0, -R2, 0, 0, 1, -1],
               [0, 0, -R3, 0, 1, 0],
               [0, 0, 0, 1, 0, 0]])
b = np.array([Is, 0, 0, 0, 0, Vs])
print(np.linalg.solve(a, b))

[ 2.16666667  2.          0.16666667  5.          0.66666667 -3.33333333]
```

```
In [12]: [ 2.16666667,  2.,          0.16666667,  5.,          0.66666667, -3.33333333]
```

```
Out[12]: [2.16666667, 2.0, 0.16666667, 5.0, 0.66666667, -3.33333333]
```

(b)

```

In [9]: Vs = 5
        R1 = 1
        R2 = 2
        R3 = 3
        R4 = 4
        R5 = 5
        a = np.array([[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
                        [0, -1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
                        [0, 0, 0, -1, 1, -1, 0, 0, 0],
                        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
                        [0, -R1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0],
                        [0, 0, -R2, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
                        [0, 0, 0, -R3, 0, 0, 1, 0, -1],
                        [0, 0, 0, 0, -R4, 0, 0, 0, 1],
                        [0, 0, 0, 0, 0, -R5, 0, 1, -1]])
        b = np.array([0, 0, 0, Vs, 0, 0, 0, 0, 0])
        print(np.linalg.solve(a, b))

```

```

[-2.38709677  1.70967742  1.64516129  0.67741935  0.74193548  0.06451613
 5.          3.29032258  2.96774194]

```

```

In [11]: [-2.38709677,  1.70967742,  1.64516129,  0.67741935,  0.74193548,  0.06451613,

```

```

Out[11]: [-2.38709677,
          1.70967742,
          1.64516129,
          0.67741935,
          0.74193548,
          0.06451613,
          5,
          3.29032258,
          2.96774194]

```

```

In [ ]:

```